
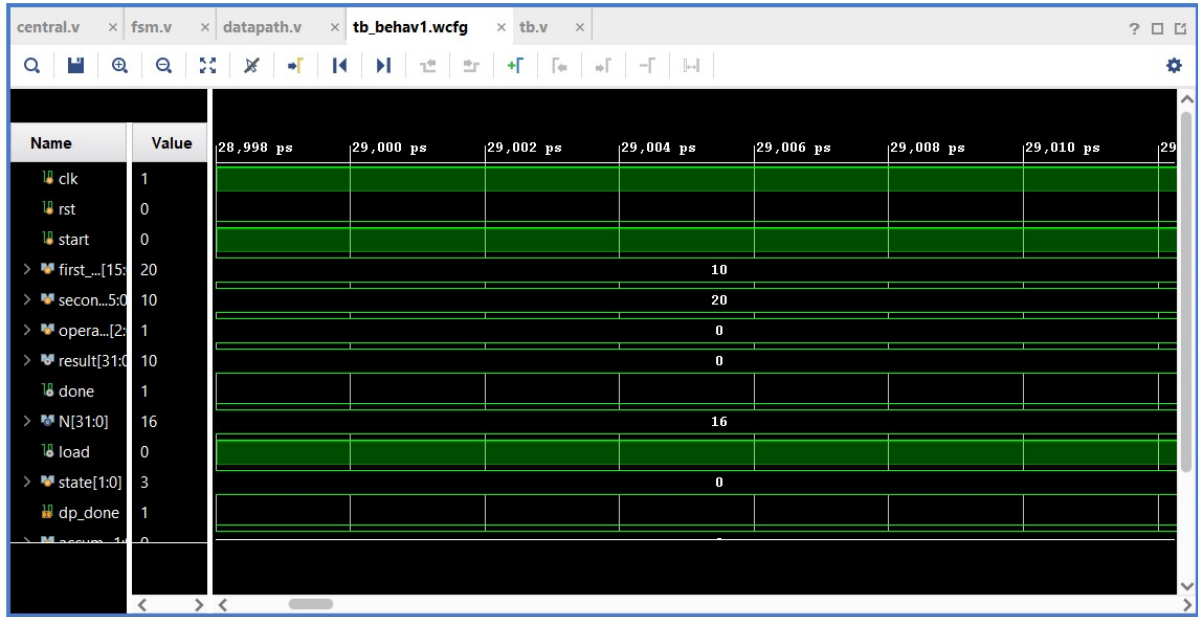


RTL PROTOTİPLEME EĞİTİMİ 1. ÖDEV

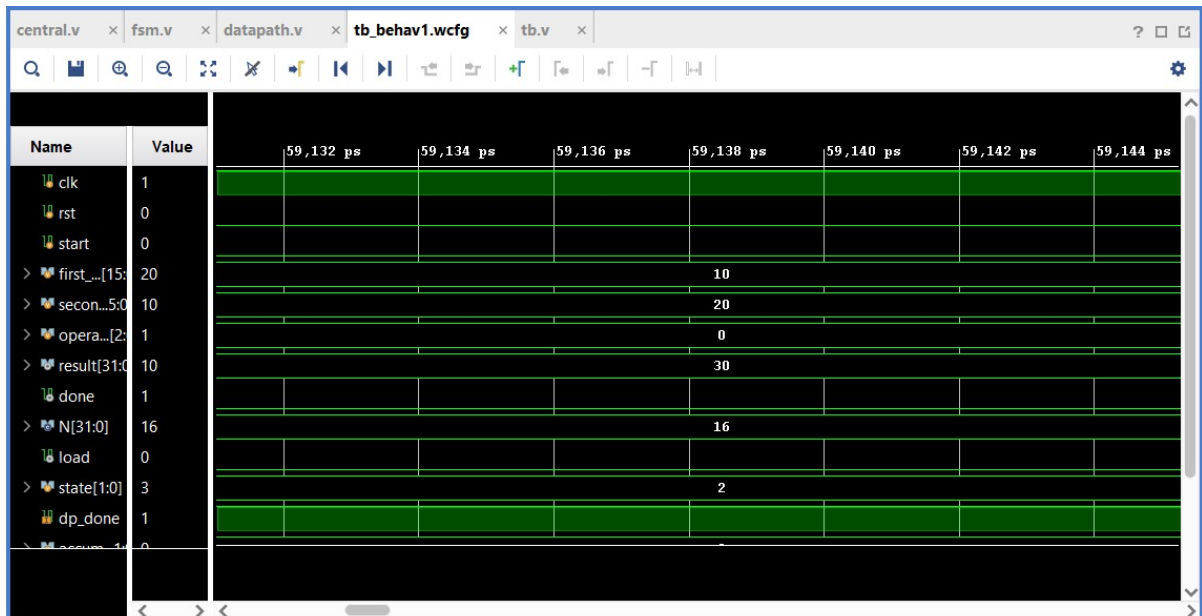
Ödevi yaparken hiyerarşik bir tasarım kurdum çünkü diğer türlü yapamadım. Muhtemelen kontrol etmek için kullandığım dp_done, compute_en gibi flagleri kontrol etmekte zorlandım. Java, C++ gibi dillere alışık olduğum için sizin ödevi çözerken kullanacağınız yaklaşımı merak ediyorum. Kodlarımı dosya şeklinde iletmiş olacağım. Teşekkürler hocam.




1) Burada clk , start ve load aktif olduğunda first_data ve second_data değerlerini alıyor.



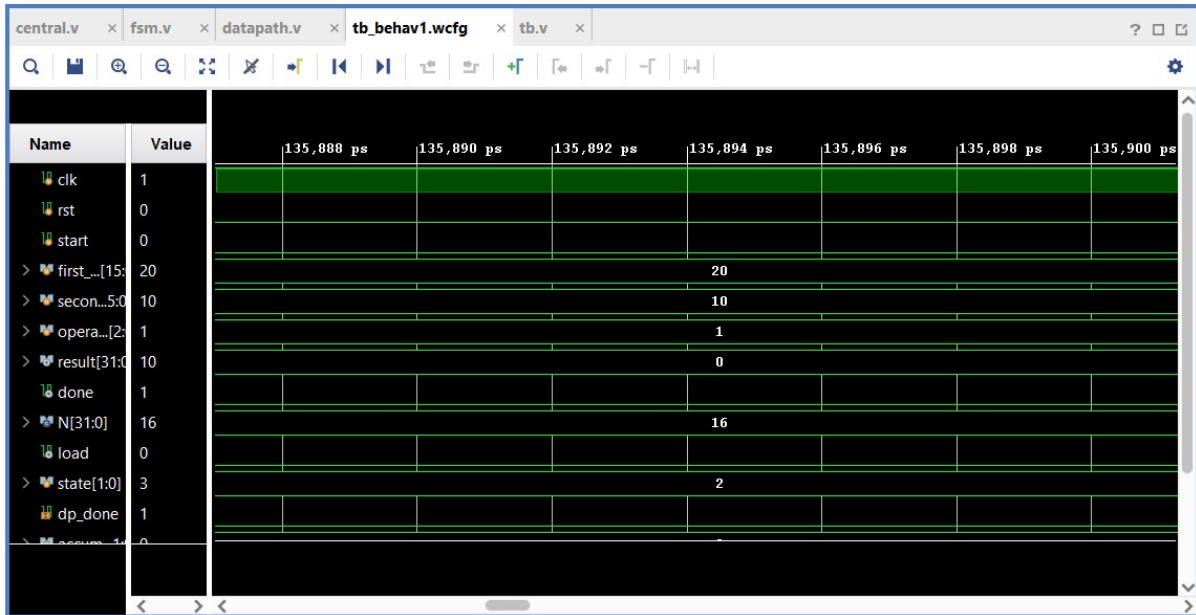
2) Burada dp_done 1 olduğunda localparam ile belirttiğim işlem ,burada operation = 0 olduğu için, toplama işlemi gerçekleştiriliyor ve result değerine atanıyor.



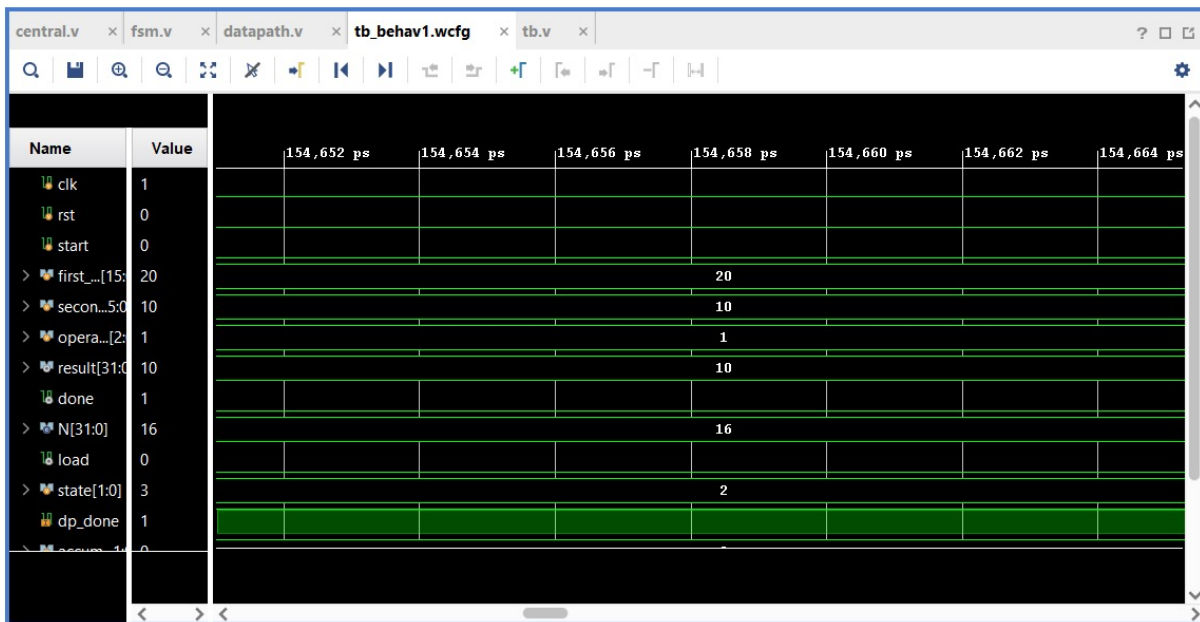
3) Burada her iki işlem arasında result değerini sıfırladığımı gösteriyorum.



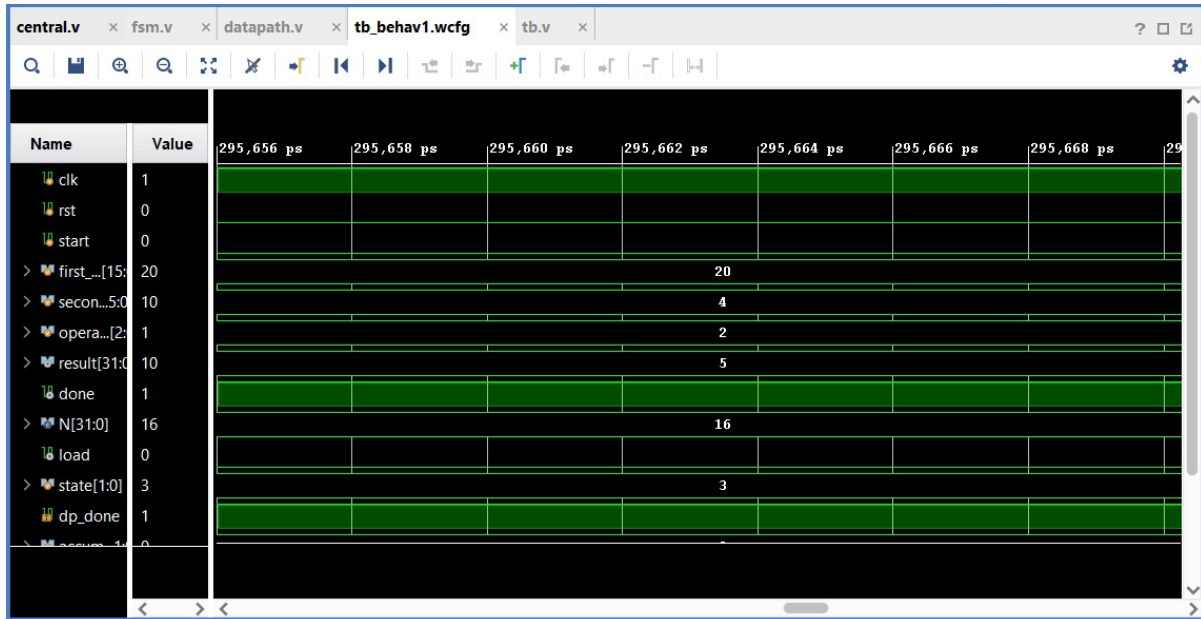
4) Burada operation = 1 olduğu için çıkarma işlemi yapılıyor. dp_done değeri 1 olduğunda result değeri atanıyor.



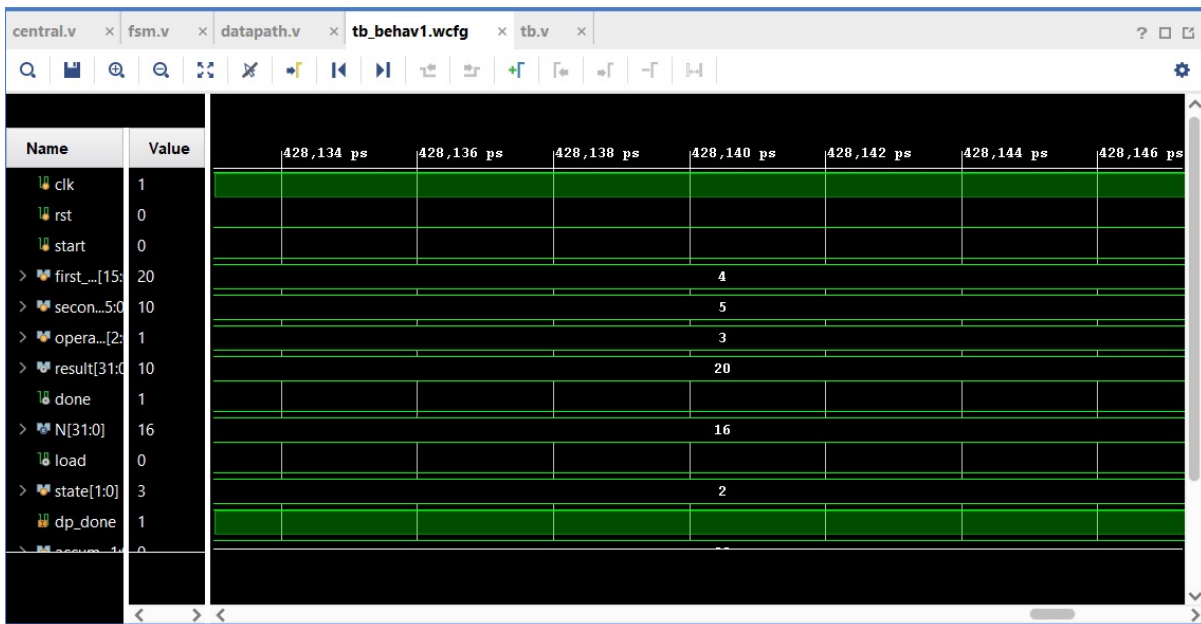5) Burada aynı mantıkla operation = 2 olduğu için bölme işlemi yapılıyor.



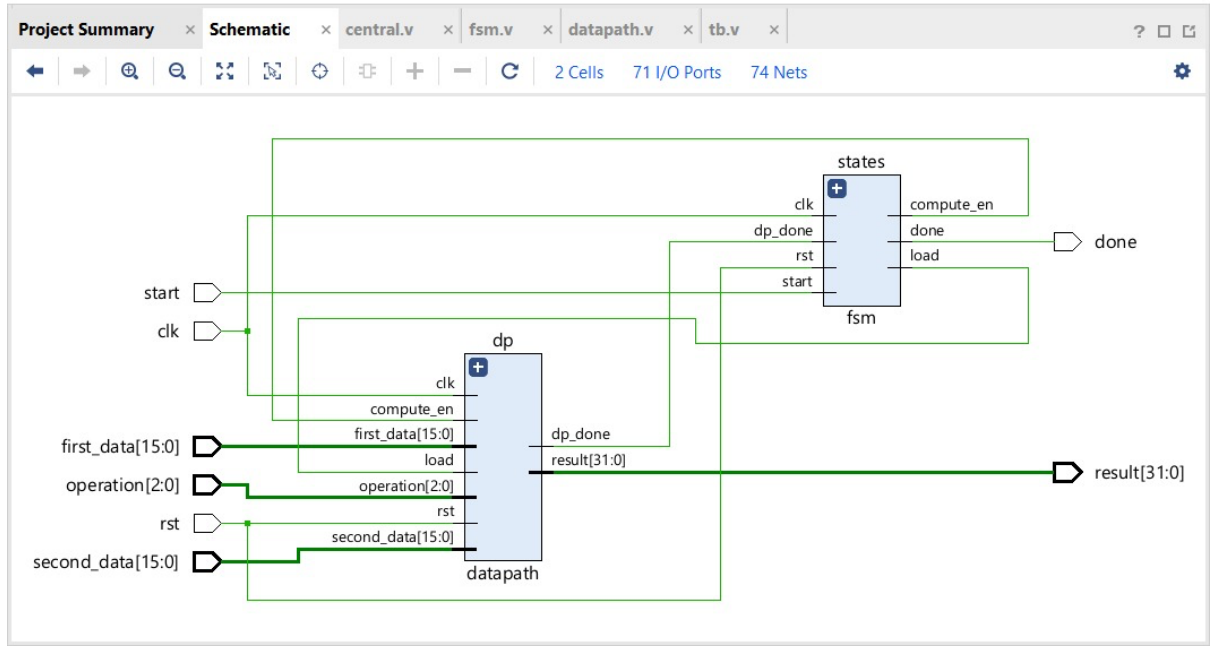6) Burada da çarpma işlemi gerçekleştiriliyor.



7) Son olarak projemin schematic görseli bu şekilde.